

VERSUCH NUMMER

TITEL

Maximilian Sackel
Maximilian.sackel@gmx.de

Philip Schäfers
phil.schaefers@gmail.com

Durchführung: DATUM

Abgabe: DATUM

TU Dortmund – Fakultät Physik

Inhaltsverzeichnis

1	Theoretische Grundlage	3
1.1	Fehlerrechnung	5
1.1.1	Mittelwert	5
1.1.2	Gauß'sche Fehlerfortpflanzung	5
1.1.3	Lineare Regression	5
2	Durchführung und Aufbau	6
2.1	Teilversuch 1	7
2.2	Photodektorschaltung	7
3	Auswertung	7
3.1	Funktionengenerator	7
3.2	Phasenabhängigkeit der Ausgangsspannung	8
4	Diskussion	9
	Literatur	9

1 Theoretische Grundlage

Bei dem Lock-In-Verstärker handelt es sich um einen Verstärker mit einem eingebautem phasenempfindlichem Detektor. Der Lock-In-Verstärker wird hauptsächlich zur Messung stark verrauschter Signale verwendet. Um dies zu realisieren wird das Meßsignal mit einer Referenzfrequenz ω_0 moduliert. Die folgende Abbildung zeigt den schematischen Aufbau des Lock-In-Verstärkers:

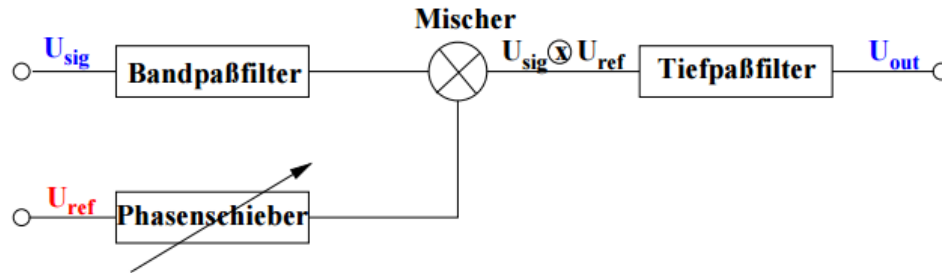


Abbildung 1: Schematischer Aufbau eines Lock-In-Verstärkers. [1, S. 1]

Das Nutzsignal U_{sig} wird mit einem Bandpassfilter von Rauschanteilen höherer ($\omega \gg \omega_0$) und niedrigerer ($\omega \ll \omega_0$) Frequenzen gereinigt. Danach wird das Signal in dem Mischer mit einem Referenzsignal U_{ref} , welches die gleiche Frequenz wie U_{sig} besitzt, multipliziert. Das Referenzsignal kann relativ zu dem Nutzsignal Phasenverschoben werden und so mit dem Signal synchronisiert werden ($\Delta\Phi = 0$). Der nachfolgende Tiefpaß ($\tau = RC \gg 1/\omega_0$) integriert das Mischsignal $U_{\text{sig}} \times U_{\text{ref}}$ über mehrere Perioden der Frequenz ω_0 . Dadurch wird ein großer Teil der Rauschbeiträge, welche nicht mit der Frequenz des Nutzsignals synchronisiert sind, herausgemittelt. Durch dieses Verfahren wird am Ausgang eine zur Eingangsspannung U_{sig} proportionale Gleichspannung $U_{\text{out}} \propto U_0 \cdot \cos \Phi$ gemessen. Außerdem definiert dieser Tiefpass auch die Bandbreite des Restrauschens, wenn die Zeitkonstante $\tau = RC$ sehr groß gewählt wird, wird die Bandbreite $\Delta\nu = 1/(\pi RC)$ beliebig klein. So wird mit dem Lock-In-Verstärker ein Güte von $Q = 100000$ erreicht, währenddessen kann ein Bandpass nur Güten von $Q = 1000$ erreichen.

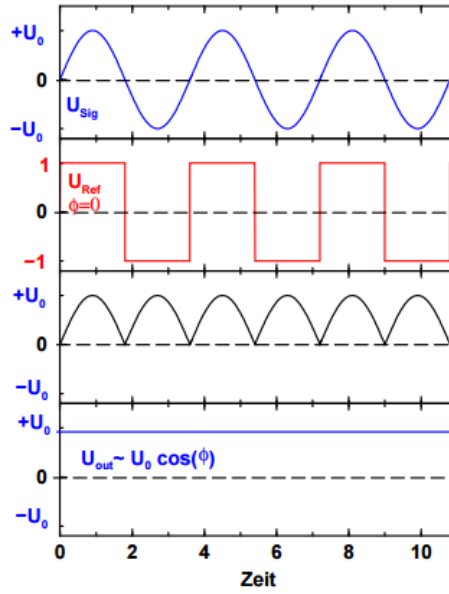


Abbildung 2: Signalverläufe. [1, S. 2]

In Abbildung 2 wird eine sinusförmige Signalspannung

$$U_{\text{sig}} = U_0 \sin(\omega t) , \quad (1)$$

betrachtet, die durch U_{ref} moduliert wird. U_{ref} hat dabei eine auf 1 normierte Amplitude, die bei einer positiven Signalspannung auf 1 steht und bei einer negativen Signalspannung auf -1 steht. Dadurch wird das Nutzsignal von einer Wechselspannung zu einer Gleichspannung geändert, um bei der Integration ein Ergebniss ungleich 0 zu erhalten. Die Rechteckspannung U_{ref} wird mit einer Fourierreihe genähert, die sich aus den ungeraden Harmonischen der Grundfrequenz ω zusammensetzt und die Form

$$U_{\text{ref}} = \frac{4}{\pi} \left(\sin(\omega t) + \frac{1}{3} \sin(3\omega t) + \frac{1}{5} \sin(5\omega t) + \dots \right) \quad (2)$$

hat. Nach dem multiplizieren von der Signalspannung mit der Rechteckspannung folgt, dass

$$U_{\text{sig}} \times U_{\text{ref}} = \frac{2}{\pi} \left(1 - \frac{2}{3} \cos(2\omega t) - \frac{2}{15} \cos(4\omega t) - \frac{2}{35} \cos(6\omega t) - \dots \right) \quad (3)$$

ist. Das entspricht nun der geraden Oberwelle der Grundfrequenz ω_0 . Danach durchläuft die gerade Oberwelle den Tiefpassfilter und wird zu einer Gleichspannung, die proportional zur Signalspannung ist,

$$U_{\text{out}} = \frac{2}{\pi} U_0 . \quad (4)$$

Wenn die Signalspannung und die Referenzspannung nicht in Phase sind folgt mit Abbildung 2 und Gleichung 4:

$$U_{\text{out}} = \frac{2}{\pi} U_0 \cos(\Phi) . \quad (5)$$

1.1 Fehlerrechnung

Sämtliche Fehlerrechnungen werden mit Hilfe von Python 3.4.3 durchgeführt.

1.1.1 Mittelwert

Der Mittelwert einer Messreihe x_1, \dots, x_n lässt sich durch die Formel

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N x_k \quad (6)$$

berechnen. Die Standardabweichung des Mittelwertes beträgt

$$\Delta\bar{x} = \sqrt{\frac{1}{N(N-1)} \sum_{k=1}^N (x_k - \bar{x})^2} \quad (7)$$

1.1.2 Gauß'sche Fehlerfortpflanzung

Wenn x_1, \dots, x_n fehlerbehaftete Messgrößen im weiteren Verlauf benutzt werden, wird der neue Fehler Δf mit Hilfe der Gaußschen Fehlerfortpflanzung angegeben.

$$\Delta f = \sqrt{\sum_{k=1}^N \left(\frac{\partial f}{\partial x_k} \right)^2 \cdot (\Delta x_k)^2} \quad (8)$$

1.1.3 Lineare Regression

Die Steigung und y-Achsenabschnitt einer Ausgleichsgeraden werden gegebenenfalls mittels Linearen Regression berechnet.

$$y = m \cdot x + b \quad (9)$$

$$m = \frac{\overline{xy} - \bar{x}\bar{y}}{\overline{x^2} - \bar{x}^2} \quad (10)$$

$$b = \frac{\overline{x^2\bar{y}} - \bar{x}\bar{xy}}{\overline{x^2} - \bar{x}^2} \quad (11)$$

2 Durchführung und Aufbau

In Abbildung 3 sieht man den verwendeten modular aufgebauten Lock-In-Verstärker.

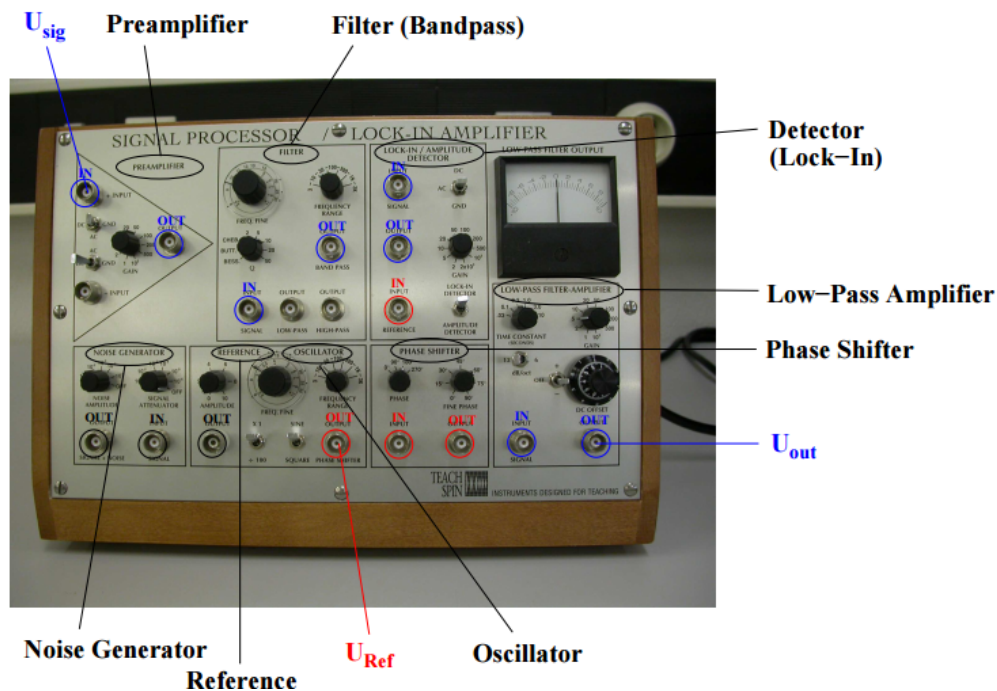


Abbildung 3: Im Versuch verwendeter Lock-In-Verstärker. [1, S. 3]

Im folgenden werden die einzelnen Module kurz erklärt:

- Der Preamplifier verstärkt das eingehende Signal.
- Der Filter (Bandpass) filtert höhere und niedrigere Frequenzen aus dem Nutzsignal.
- Mit dem Detector werden die Signal- und die Referenzspannung multipliziert und verstärkt.
- Mit dem Phase Shifter wird die Phasenverschiebung zwischen Signal- und Referenzspannung eingestellt.
- Der Noise Generator kann ein Störgeräusch zu dem Nutzsignal hinzufügen.
- Das Modul Reference / Oscillator erzeugt das Nutz- und das Referenzsignal mit der Frequenz ω_0 .
- Der Low-Pass Filter / Amplifier gibt U_{out} aus und kann dieses noch verstärken.

2.1 Teilversuch 1

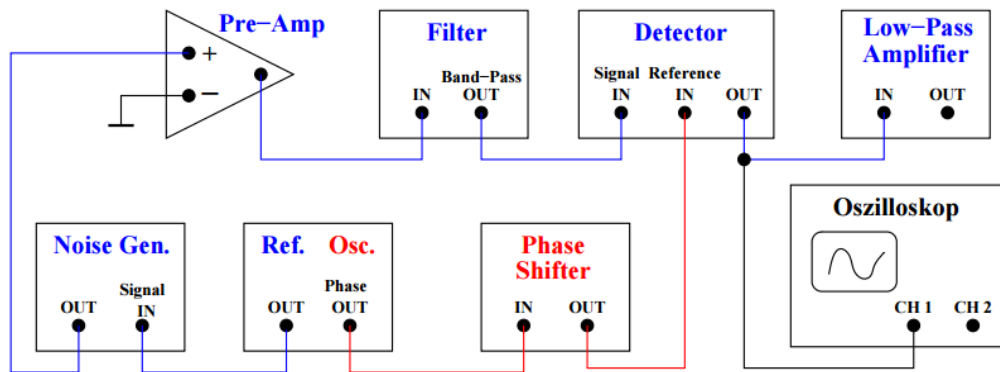


Abbildung 4: Schaltung für den ersten Versuch. [1, S. 4]

2.2 Photodetektorschaltung

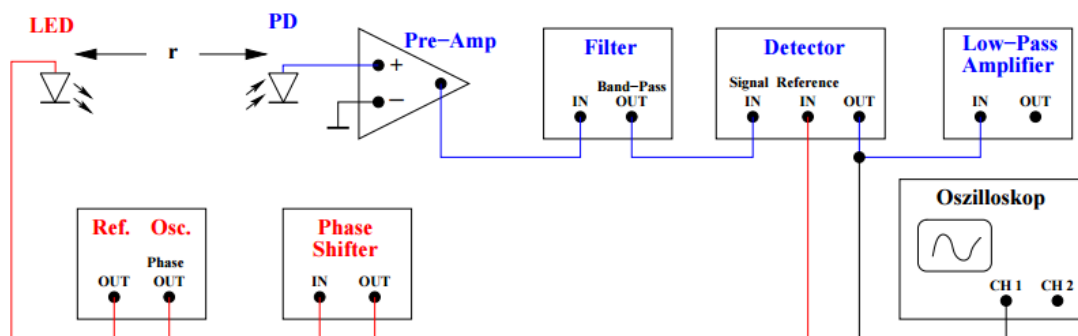


Abbildung 5: Die Photodetektorschaltung. [1, S. 5]

3 Auswertung

3.1 Funktionengenerator

Zunächst wird das Signal des Funktionengenerators auf dem Oszilloskop ausgegeben. Dort wird die Frequenz der gewählten Sinusfunktion auf 1 kHz justiert und eine Spannung von 52 mV gewählt. Anschließend wird der Aufbau wie in der Beschreibung beschrieben aufgebaut. Dabei werden die Filter der Frequenz entsprechend auf 1 kHz angepasst und die Verstärkung am Low-Pass Amplifier auf 200 eingestellt. Der Noise Generator wird zunächst einmal überbrückt indem er auf off gestellt wird.

3.2 Phasenabhängigkeit der Ausgangsspannung

Ziel des Teilversuchs ist es die Abhängigkeit der Ausgangsspannung U_{out} von der Phasendifferenz ϕ der Eingangsspannung U_{sig} und der Referenzspannung U_{ref} genauer zu beobachten. Zunächst wird eine offset Messung der Phasenverschiebung der beiden Spannungen durchgeführt. Dafür wird der Phasenwinkel solange justiert bis ein Oszilloskopausschlag wie in Bild 6 erscheint, was einem Phasenwinkel von $\phi = 0^\circ$ entspricht. Daran wird die Phasenskala für den weiteren Versuchsverlauf ausgerichtet. Mittels eines

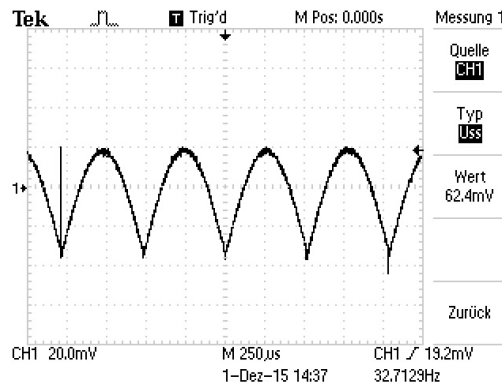


Abbildung 6: $\phi = 0$, offset Messung.

Tiefpasses wird die Spannung, durch den Innenwiderstand integriert und die Zeitlich gemittelte Spannung auf einem Messgerät ausgegeben. Nach Berücksichtigung der Verstärkung ergibt sich nach Formel 12 für eine Phasenverschiebung von $\phi = 0^\circ$ eine Spannung von

$$U_{\text{out}} = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{52 \cdot 10^{-3} \text{ V}}{200} = 33.1 \cdot 10^{-3} \text{ V} \quad (12)$$

Nach Formel ?? werden die theoretischen und praktischen Spannungswerte ausgerechnet und in Tabelle 1 mit dem dazugehörigen Phasenwinkel aufgelistet. Der Abbildung 7 kann man entnehmen, dass die gemessene Spannung qualitativ erfüllt.

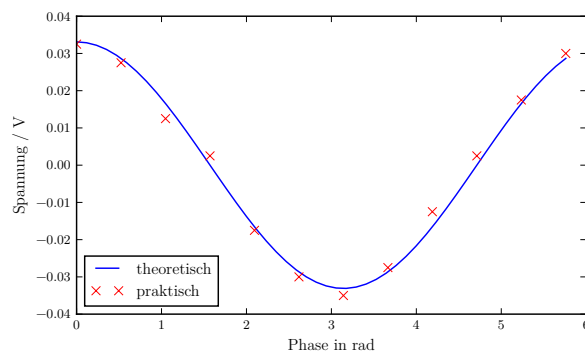


Abbildung 7: Spannungsverlauf

ϕ	$U_{\text{theoretisch}}/10^{-3} \cdot \text{V}$	$U_{\text{praktisch}}/10^{-3} \cdot \text{V}$
0	33.1	32.5
30	28.6	27.5
60	16.5	12.5
90	0.0	2.5
120	-16.5	-17.5
150	-28.6	-30.0
180	-33.1	-35.0
210	-28.6	-27.5
240	-16.5	-12.5
270	0.0	2.5
300	16.5	17.5
330	28.6	30.0

Tabelle 1: U_{out} bei verschiedenen Phasen.

4 Diskussion

Literatur

- [1] TU Dortmund. *Versuch 303: Der Lock-In-Verstärker*. 2014.